

### 3. コンピュータの基礎 (3) –算術演算– Arithmetic operation

デジタル・コンピュータを使った計算のしかたを紹介します。普通の加減乗除の計算のことを「算術演算 arithmetic operation」と言います。デジタル・コンピュータでは数値を二進数 (binary number) を使って表します。二進数の算術演算は、前に説明した「論理演算 logical operation」の組み合わせで実現できます。

#### 3-1 論理回路による足し算 Addition with logical circuits

二進数の1桁は0か1の値しかとりません。この二進数での1桁のことを「1ビット bit」と言います。はじめに、「1ビットの足し算回路」について考えます。つまり、

$$\begin{aligned}0+0&=0 \\0+1&=1 \\1+0&=1 \\1+1&=2\end{aligned}$$

という4通りの場合について正しい答えを出力するための回路です。十進数 (decimal number) での2という数は二進数 (binary number) だと10と表されます。このことをはっきりとさせるために、

$$(2)_d = (10)_b$$

と書く場合があります。上の例を二進数で表現すると、

$$\begin{aligned}0+0&=00 \\0+1&=01 \\1+0&=01 \\1+1&=10\end{aligned}$$

と書けます。

このような計算をどのような電子回路で実現できるのでしょうか？おおまかには、2本の入力信号線と2本の出力信号線を備えた回路になるはずでです。つまり、足し算の2つの入力を  $A, B$  という2本の入力信号線に、出力のうち「 $2^0 = 1$ 」の桁の数字を  $Y_0$  という出力信号線、「 $2^1 = 2$ 」の桁の数字（繰り上がり）を  $Y_1$  という出力信号線に割り当てます。全体としては、図3.1のような形になるわけです。

 


図 3.1 1 桁の足し算回路。Y<sub>0</sub> は 2<sup>0</sup> の桁の数, Y<sub>1</sub> は 2<sup>1</sup> の桁の数を出力する。

この回路の中身を考えましょう。出力 Y<sub>0</sub>, Y<sub>1</sub> と入力 A, B の間には表 3.1 のような関係があります。

表 3.1 「1 ビット」の足し算回路, 2<sup>1</sup> の桁の出力 Y<sub>1</sub> と 2<sup>0</sup> の桁の出力 Y<sub>0</sub>

A	B	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

この関係を論理式を使って書くために、次のように考えます。表 3.1 から、「出力 Y<sub>0</sub> が 1 になる」のは、「A=0 かつ B=1」の場合と、「A=1 かつ B=0」の場合との 2 通りあります。これを式で表せば、

$$Y_0 = (\bar{A} \wedge B) \vee (A \wedge \bar{B})$$

となります。この関係は、第 1 回の論理ゲートのところに出てきた「排他的論理和 XOR」と同じです。つまり、XOR ゲートを使えば 1 桁の足し算の 2<sup>0</sup> = 1 の桁を得る回路になるわけです。

つぎに、出力 Y<sub>1</sub> と入力 A, B の間の関係は、

$$Y_1 = A \wedge B$$

となります。この関係は、「論理積 AND」そのものです。つまり、AND ゲートを使えば 1 桁の足し算の繰り上がりの部分、2<sup>1</sup> = 2 の桁を得る回路になるわけです。

これらのことをまとめれば、1 ビットの足し算をするための電子回路としては全体として、図 3.2 のような構成にすれば良いわけです。この「1 ビットの足し算回路」は半加算器 half adder (ハーフ・アダー) とも呼ばれます。

 


図 3.2 「1ビット」の足し算回路(2) (半加算器)

XOR ゲートと AND ゲートの組み合わせで実現できる。

次に、任意の桁数の足し算回路について考えます。足し合わせる2つの数が両方とも2進数でN桁だとします。つまり、2つの数A,Bがそれぞれ、

$$A_{N-1}A_{N-2}\cdots A_j\cdots A_1A_0$$

$$B_{N-1}B_{N-2}\cdots B_j\cdots B_1B_0$$

のように表されるとします。これらを足し合わせた数Yは、最大でもN+1桁にしかありません。これを

$$Y_N Y_{N-1} \cdots Y_j \cdots Y_1 Y_0$$

と書くことにします。

足し算の結果の2*j*の桁の数字Y<sub>j</sub>は、A<sub>j</sub>とB<sub>j</sub>、それと2<sup>*j*-1</sup>の桁の繰り上がり carry (キャリー) があるかどうかによって決まります。2<sup>*j*</sup>の桁の入力をA,B、2<sup>*j*-1</sup>の桁の繰り上りをC、2<sup>*j*</sup>の桁の出力をY<sub>0</sub>、2<sup>*j*</sup>の桁の繰り上りをY<sub>1</sub>と表すことにすれば、各桁について表3.3で表されるような「3入力1ビット足し算回路」を使えば良いことがわかります。

表 3.3 3入力1ビット足し算回路

A	B	C	Y <sub>0</sub>	Y <sub>1</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

「2入力1ビット足し算回路」を図3.2の記号で表すことにすれば、これを使って「3入力1ビット足し算回路」を図3.3のように組み立てることができます。この回路のことは全加算器 full adder（フル・アダー）とも呼ばれます。

 


図 3.3 「3入力1ビット足し算回路」（全加算器）

この全加算器を必要な数だけ集めれば、任意のビット数の算術和を求める回路が作られます（図3.4）。

 


図 3.4 「2入力Nビット足し算回路」

### 3-2 論理回路による引き算

#### Subtraction with logical circuits

引き算の結果は負（マイナス）になることもあります。一般的なデジタルコンピュータでは、負の整数を表現するために「補数表現」という方法を使います。たとえば8ビットの2進数で整数を表現する際に最上位ビットが「0」のときは  $(00000000)_b=0$ ,  $(00000001)_b=1$ ,  $(00000010)_b=2$ , ...,  $(01111111)_b=127$  のように普通に値を対応させますが、最上位ビットが「1」のときは,  $(10000000)_b = -128$ ,  $(10000001)_b=-127$ ,  $(11111111)_b=-1$  のように対応させます。このようにすれば、結果が -128 から 127 の範囲におさまるような足し算は、負の数が含まれていたとしても前節の足し算回路をそのまま使って計算できます。

例えば、「 $9 - 5$ 」の計算をするときに、「 $9 + (-5)$ 」と見なせば足し算になります。

$$9 = (00001001)_b$$

$$-5 = (11111011)_b$$

という表現に対して、二進数での加算を行えば

$$\begin{array}{r} \phantom{+)} \phantom{1} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{1} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{1} \\ +) \phantom{1} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{1} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{1} \\ \hline 1 \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{1} \phantom{0} \phantom{0} \end{array}$$

つまり、 $(00001001)_b + (11111011)_b = (100000100)_b$  ですが、繰り上がり（キャリー）に相当する最上位ビットを無視すれば  $(00000100)_b = 4$  となり、「 $9 - 5 = 4$ 」という結果が得られます。

補数表現を用いた場合には、有効なビット数によってその意味する値が変わるということに注意する必要があります。たとえば、「11111111」は8ビットでは-1という数を表しますが、16ビットでは255という数を表します。

参考のために、「2入力1ビット引き算回路」について考えます。つまり、

$$0 - 0 = 0$$

$$0 - 1 = -1$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

という4通りの場合について正しい答えを出力するための回路です。10進数での「-1」という数を、2ビットの補数表現で11と表すことにします。この上位ビットは「繰り下がり」を表すと考えます。この場合、上の例は、

$$0 - 0 = 00$$

$$0 - 1 = 11$$

$$1 - 0 = 01$$

$$1 - 1 = 00$$

と書けます。まとめれば表3.4のようになります。

表 3.4 2入力1ビット引き算回路。入力  $A$ ,  $B$ , 出力  $Y_0$  と繰り下がり  $Y_1$

$A$	$B$	$Y_0$	$Y_1$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

また、このような出力を実現する回路を図 3.5 の記号で表すことにします。

 


図 3.5 「2入力1ビット引き算回路」

さらに、繰り下がりを入力まで考慮して、3つの1ビット入力  $A, B, C$  から  $(A - B - C)$  の結果を出力するような3入力1ビット引き算回路を考えることにします (表 3.5)。  $0 - 1 - 1 = -2$  ですが、10進数での「-2」という数は2ビットの補数表現では「10」と表されます。

表 3.5 3入力1ビット引き算回路。

$2^j$  の桁の入力  $A$ ,  $B$  と  $2^{j-1}$  の桁の繰り下がり  $C$ ,  
 $2^j$  の桁の出力  $Y_0$  と繰り下がり  $Y_1$

$A$	$B$	$C$	$Y_0$	$Y_1$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

図 3.5 の「2入力1ビット引き算回路」から「3入力1ビット引き算回路」を図 3.6 のように組み立てることができます。

 


図 3.6 「3入力1ビット引き算回路」

この「3入力1ビット足し算回路を」を必要な数だけ集めれば、任意のビット数の算術的な差を求める回路が作られます (図 3.7)。

 


図 3.7 「2入力Nビット引き算回路」

### 3-3 論理回路によるかけ算, 割り算

#### Multiplication & Division with logical circuits

日本の初等教育では、かけ算を九九（くく）を使って計算する方法を学びます。これは十進法で数を表すからで、数を二進法で表すことにすれば  $0 \times 0 = 0$ ,  $0 \times 1 = 0$ ,  $1 \times 0 = 0$ ,

$1 \times 1 = 1$  だけ憶えれば良いこととなります。後は「桁をずらす」ということと「和をとる」ということができればよいので、電子回路を使って計算することは容易です。

「九九を憶えなければ、かけ算ができない」と思い込んでいる人もいるかもしれませんが、九九を知らなくてもかけ算はできます。別名もあるようですが、「ロシア農民のかけ算」として知られている方法が有名です。

たとえば、 $19 \times 25$  という計算をしてみます。はじめに 19 と 25 を横に並べて書いて、次の行には 19 を 2 で割った数 9（あまりは無視する；以下同じ）と 25 に 2 をかけた数（ある

いは  $25+25$ ) 50 を並べて書きます。その次の行には 9 を 2 で割った数 4 と 50 に 2 をかけた数 100 を書きます。どんどん繰り返して行って、左側の数が 1 になるまで繰り返します。最後に、左側の数が奇数となっている行の右側の数を足してやればかけ算の答えになる、という方法です。

$$\begin{array}{r}
 19 \quad \circ \quad 25 \\
 9 \quad \circ \quad 50 \\
 4 \quad \quad 100 \\
 2 \quad \quad 200 \\
 1 \quad \circ \quad 400
 \end{array}$$

$$25 + 50 + 400 = 475$$

ここで、19 を 2 で割って行って奇数かどうかを調べる操作は、二進法表記を下位ビットから順に求めていくことと同じです。つまり、十進法での 19 は二進法では 10011 となります。また、このことは、 $19 = 2^4 + 2^1 + 2^0$  と同じ意味です。ロシア農民のかけ算では、下の式で表されるような方法で計算をしていると考えれば良いでしょう。

$$\begin{aligned}
 19 \times 25 &= (2^4 + 2^1 + 2^0) \times 25 \\
 &= 25 \times 2^4 + 25 \times 2^1 + 25 \times 2^0 \\
 &= 25 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 + 25 \times 2 + 25 \\
 &= 400 + 50 + 25
 \end{aligned}$$

二進法のかけ算には、九九は必要ではありません。たとえば  $19 \times 25$  の計算は、

$$19 = (10011)_b, 25 = (11001)_b \text{ から,}$$

